

# Caractéristique d'un générateur

## 1- Documents


### Document 1 - Caractéristique tension intensité

Afin de définir les propriétés électriques d'une lampe, il est nécessaire d'étudier sa caractéristique tension-intensité  $U=f(I)$ .

Cette caractéristique est la courbe représentant la tension  $U$  entre les bornes du dipôle étudié en fonction de l'intensité  $I$  du courant qui le traverse.
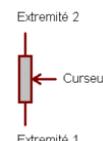
### Document 2 - La résistance variable

Un potentiomètre est une résistance variable ou rhéostat à trois bornes, dont une est reliée à un curseur qui peut se déplacer: on peut donc faire varier la valeur ohmique entre deux points, par simple action mécanique sur un axe rotatif ou rectiligne.



### Document 3 - Matériel

- Générateur de tension continue sur 12V
- Plaque pour composants
- Interrupteur de type bouton poussoir
- Potentiomètre multitours de 1 k $\Omega$
- Résistances de 220  $\Omega$  et 1 k $\Omega$
- Multimètres (Voltmètre et Ampèremètre)
- Cordons électriques
- Ordinateur avec Spyder
- Programme "CaractéristiqueLampe.py"
- Programme "FonctionnementGénérateurLampe.py"


### Document 4 - Caractéristique d'un générateur

#### Montage expérimental

Le montage expérimental à réaliser correspond au schéma normalisé représenté ci-contre.

On utilisera une résistance de 1k $\Omega$  et un potentiomètre multitours de 1k $\Omega$ .

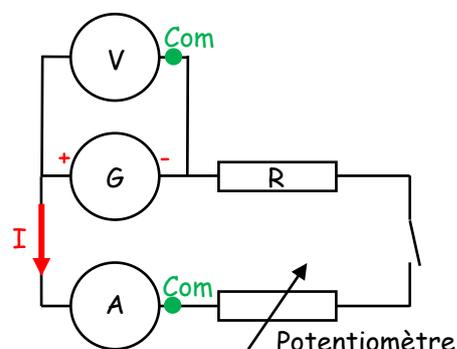Afin d'éviter un courant trop élevé et de faire griller le fusible de l'ampèremètre, le bouton poussoir est équipé d'une résistance de sécurité de 20  $\Omega$ .



## 2- Python

Python est un langage de programmation interprété (les instructions que vous lui envoyez sont "transcrites" en langage machine au fur et à mesure de leur lecture), à ne pas confondre avec un langage compilé, (où avant de pouvoir les exécuter, le logiciel se charge de transformer le code du programme en langage machine).

### Document 5 - Graphe des points pour le tracé de la caractéristique d'un générateur

Le programme à utiliser se nomme: "CaracteristiqueGenerateur.py"

```
# Prof-TC
# Avril 2022
# Caractéristique Générateur
# Tracé de  $U=f(I)$  pour un Générateur

#Affichage du nom du programme
print("_____")
print("Caractéristique d'un Générateur")
print("_____")

#Importation des bibliothèques
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

#Valeurs expérimentales à modifier selon l'expérience (U en volt et I en
milliampère)
print("*****")
ImA=[0, 2.6, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0]
U=[1.59, 1.31, 1.27, 1.16, 1.05, 0.95, 0.85, 0.74, 0.63, 0.52, 0.41, 0.32]
print("*****")

# Nombre de points expérimentaux
K=len(U)

# Détermination des valeurs de I en Ampère
I=[]
for i in range(K):
    I.append(ImA[i]/1000)

#Affichage des valeurs expérimentales et du nombre de points
print("valeurs de I: ",I)
print("valeurs de U: ",U)
print("Il y a ",K," couples de points")
print("*****")

#Initialisation des variables
Imoy=0.0
Umoy=0.0
N=0.0
D=0.0
a=0.0
b=0.0
Imin=min(I)
Imax=max(I)
Umin=min(U)
Umax=max(U)

# Initialisation de la figure
fig, ax = plt.subplots()

#Calcul des coefficients de la droite représentant  $U=f(I)$ 
for i in range(len(I)):
    Imoy=Imoy+I[i]
    Umoy=Umoy+U[i]

Imoy=Imoy/(len(I))
Umoy=Umoy/(len(U))

for i in range(len(I)):
    N=N+(I[i]-Imoy)*(U[i]-Umoy)
    D=D+(I[i]-Imoy)*(I[i]-Imoy)

a=N/D #Coefficient directeur de la droite
b=Umoy-a*Imoy #Ordonnée à l'origine de la droite

#Mise en écriture avec 5 décimales pour l'affichage de l'équation
Re=round(a,5)
Ee=round(b,5)

#Mise en écriture pour l'affichage de la résistance interne
R=-round(a,2)

#Mise en écriture pour l'affichage de la force électromotrice
E=round(b,2)

#Tracé des axes, labels et titre du graphique
plt.axis([Imin, Imax, Umin, Umax])
plt.xlabel('I (A)',color='green', fontsize=20)
plt.ylabel('U (V)',color='green', fontsize=20)
plt.title("Caractéristique d'un générateur", color='red', fontsize=10)
plt.grid()

#Tracé des valeurs expérimentales
plt.scatter(I,U,marker='o',color='r',linewidth = 4)

#Tracé de la droite
x=np.linspace(0,Imax+1,200)
y=a*x+b
plt.plot(x,y,linewidth = 2)

#Ecriture de l'équation de la droite
plt.text((Imax)/2, Umax-Umax*0.1, "U = "+str(E)+" - "+str(R)+" x I", color='red',
fontSize=12,horizontalalignment = 'center')

#Ecriture de la valeur de la Résistance
plt.text((Imax)/2, Umax-Umax*0.15, "R = "+str(R)+" Ohm", color='red',
fontSize=12,horizontalalignment = 'center')

#Ecriture de la valeur de la Force Electromotrice
plt.text((Imax)/2, Umax-Umax*0.2, "E = "+str(E)+" Volt", color='red',
fontSize=12,horizontalalignment = 'center')

#Affichage du graphique
plt.show()

# Sauvegarde de la figure dans le dossier où se trouve le programme
fig.savefig("CaracteristiqueGenerateur")

print("*****")
print("L'équation de la droite est: U = ",E," - ",R," x I")
print("*****")

#Fin du programme
```

### 3- Expériences

- Réaliser le montage expérimental sur la plaque, en respectant la position des composants et les couleurs pour les fils.
- Faire vérifier le montage par le professeur.
- Allumer le générateur de tension et le régler sur une tension de 9V.
- Réaliser les mesures de la tension  $U$  et de l'intensité  $I$  du courant en faisant varier la résistance du potentiomètre.
- Noter les valeurs dans le tableau ci-dessous.

I (mA)														
U (V)														

### 4- Exploitation des résultats

- En suivant les instructions du professeur, utiliser le programme "CaracteristiqueGénérateur.py" afin de rentrer les valeurs.
- Exécuter le programme pour tracer la courbe et relever l'équation de la courbe.
- Imprimer la courbe.
- Les affirmations suivantes sont-elles justes ou fausses?

	Vrai	Faux
U dépend de I		
U est proportionnelle à I		
U augmente quand I augmente		
La caractéristique est une droite		
C'est le graphe d'une fonction affine		
C'est le graphe d'une fonction linéaire		
C'est le graphe d'une autre fonction		

### 5- Conclusion

- Faire une conclusion sur l'étude de la caractéristique d'un générateur.